110 學年度上學期 10910EE 240100 微處理機系統 期中上機考測驗

T. T 411 "	•	斑贴	•	山力	•
 班級 ·	•	字號	•	姓石	•

- 每完成一個題目時,即可找助教評分,但每題僅可評分一次,考試時間 110 分鐘
- ◆ 禁止交談、討論、使用 Email、Line、通訊軟體、手機簡訊···等,違者以 0 分計算。
- ◆ 程式請命名為 Q1.c~Q3.c 上傳 eeclass 作業區

● 第一題(55分) Q1.c

摩斯電碼 (Morse code) 是一種時通時斷的訊號代碼,通過不同的排列順序來表達不同的英文字母、數字和標點符號。

不同於現代使用 0 和 1 兩種狀態的二進位代碼,它的代碼包括五種,此題僅使用以下兩種單位:

點(・):1

劃(-):111

我們將使用 hall sensor **感應到磁鐵的時間長短,來發出摩斯電碼**。當磁鐵靠近 hall sensor 時,靠近時間小於約兩秒時表示點 (\cdot) :1,大於約兩秒時表示劃(-):111,當磁鐵離開 hall sensor 時代表打完一個電碼單位 $(\cdot$ 或-)。

舉例來說(磁鐵靠近1秒,離開,靠近3秒,離開→)代表 · -)

透過不同的組合,我們可以打出 0~9 的數字顯示,每個數字皆為五個電碼單位組成,如下圖一。

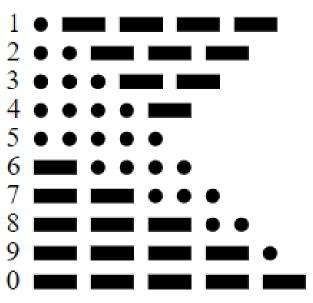


圖 —

在此題需要使用 Hall sensor 將一碼隨機數字以摩斯密碼表示。

舉例來說,隨機數字為7,即需要使用磁鐵靠近 Hall sensor 打出--··(7),再自行解碼。解碼後透過 UART 從自己的 8051 Tx 端傳送至 Rx 端,並在接收後顯示在7段顯示器上。 詳細流程洽下頁。

110 學年度上學期 10910EE 240100 微處理機系統 期中上機考測驗

● 第一題 (55 分) Q1.c

請完成	一 套 韌 體 ,	使用磁鐵	Hall sensor	·接鈕PB1~PB3	、烙號 DS1~8、	七段顯示器,	完成以下功能。
-----	-----------	------	-------------	------------	------------	--------	---------

- □ (10 分) 1.1:當按下 PB1 且**放開按鈕**時,表示要開始打摩斯密碼(隨機打一個數字),DS1~DS8 燈號閃爍約2秒(燈號亮暗區間不限,但要肉眼可視閃爍),接著 DS1~8 全部熄滅。
- □ (15 分) 1.2:由圖一可知,傳送1個數字需要5個單位(·-),我們將使用前五個燈號 DS1~DS5 表示現在在打第幾個單位,後三個燈號 DS6~DS8表示打的單位是·(001)或是-(111)。 一開始燈號全暗,當磁鐵第一次靠近時代表在打第一個單位,當磁鐵離開時,燈號保持。

舉例來說第1個單位是-,DS1~8 燈號顯示會是 100001111。

第2個單位是·,DS1~8 燈號顯示會是 0 1 0 0 0 0 1。

第3個單位是-,DS1~8燈號顯示會是00100111。以此類推

(DS1~DS5 燈號單位順序正確得 5 分, DS6~DS8 代表電碼燈號正確再得 10 分)

□ (10 分) 1.3: 當打完一個數字後,會將剛剛打的數字解碼並顯示在七段顯示器上最右端,顯示 "_____X"(_表示不顯示,X為隨機一碼數字)。 若 1.2 摩斯密碼不小心打錯不在數字表內,該學號在七段顯示器顯示 E。

(解碼錯誤:打出·····要是5,七段顯示器顯示其他數字,有一次重新測試機會,重新測試正確得5分,兩次都錯不給分)

- □ (10 分) 1.4: 當按下 PB2 且放開按鈕時,將解出的隨機一碼數字透過 UART 從自己的 8051 Tx 端傳送至 Rx 端,並將數值顯示在七段顯示器上最左端 " X _ _ _ _ _ "。
- □ (10 分) 1.5:當按下 PB3 且放開按鈕時,將 1.4 解出一碼數字,每約半秒向右一格,並在移動之解碼數字前面補上學號,每移動一格多顯示一碼學號,直至學號完整顯示在七段顯示器上(排除最後一碼學號)。

舉例來說,解出數字為 1,學號為 10912345, " 1 _ _ _ _ _ " -> "5 1 _ _ _ _ _ _ " -> " 4 5 1 _ _ _ " -> " 3 4 5 1 _ _ _ " ····· " 1 0 9 0 1 2 3 4"

(沒完成 1.4 功能也可以做 1.5)

● 第二題(25分) Q2.c

一首動聽的歌曲不一定需要非常複雜的音調變化,像是 1965 年經典電影作品《真善美》的主題曲《Do-Re-Mi》,其中一段僅使用 Do-Re-Mi 三個音符便打造出朗朗上口的旋律。


請完成一套韌體,使用 8051 的 Timer Interrupt 控制蜂鳴器(P3_7)、按鈕 PB1~PB3,並完成下列功能。

- □(4分)4.1:當PB1按下**並放開時**,蜂鳴器發出準確的中央 Do,並持續約1秒。
- □(4分)4.2:當PB2按下並放開時,蜂鳴器發出準確的中央Re,並持續約1秒。
- □(4分)4.3:當PB3按下並放開時,蜂鳴器發出準確的中央Mi,並持續約1秒。
- □(13分)4.4:當PB1與PB2同時按下並放開時,蜂鳴器依照表二之次序,發出對應的音頻與節奏, 完成 Do Re Mi 之歌其中一段旋律,只需撥放一遍。 (旋律正確得6分,節拍正確再得7分)

110 學年度上學期 10910EE 240100 微處理機系統 期中上機考測驗

Hint:蜂鳴器發出中央 Do 時,輸出 1.911ms 的 Logic 0,接著輸出 1.911ms 的 Logic 1,一直循環。

P3 7

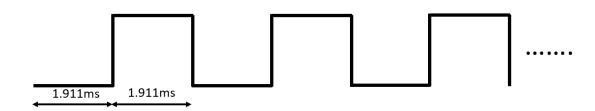

表一、唱名與音頻對應表

唱名(中央)	Do	Re	Mi	
頻率(Hz)	261.6	293.7	329.6	

表二、唱名與音頻對應表

次序	1	2	3	4	5	6	7
唱名	Do	Re	Mi	Do	Mi	Do	Mi
節拍單位 [秒]	0.75	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	1

第三題 (20 分) Q3.c

請完成一套韌體,使 8051 能控制點矩陣模組(單矩陣)、MPU6050 慣性感測器,並完成下列功能。 MPU6050 即點矩陣模組需水平固定插在麵包版上。

- □(4分)3.1:當電路版平放桌面時,點矩陣模組顯示如圖一;電路板非平放桌面時,需要清除畫面。
- □(16分)3.2:當電路板直立於桌面時並旋轉時,點矩陣模組顯示如圖二,使箭頭永遠朝向地面。 圖二範例需自行類推至旋轉 360 度的所有狀態,以每 45 度為單位,共 8 種狀態。 (一種狀態正確得2分,八種全對得16分)

圖一、點矩陣畫面(平放桌面)

圖二、點矩陣畫面(直立桌面、需要自行轉向)

1.	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	1.
0 .	1 4	0 -	0 -	0 -	0 -	1 4	0 .
0 -	0 .	1.	0.	0 .	1 4	0 4	0 .
0 -	0 4	0 -	1.	1.	0 -	0	0 .
0.	0 4	0 -	1.	1.	0 -	0 4	0.
0.	0 -	1.	0 -	0 .	1 4	0	0.
0 .	1.	0 -	0 -	0 -	0 -	1.	0 .
1 .	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 .	1.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 1 0 0 0	1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 1 0 0 0	0 . 1 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 1 0 0 0	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0	0 0 0 1 1 0 0 0	0.0.0.1.0.0.0.0.0.
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	0 0 0 1 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1	0.1.0.1.0.1.0.1.0.	0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1	0.0.1.1.1.1.0.0.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1	0 0 0 0 1 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

左轉 45 度 垂直往下

右轉 45 度

 $(-67.5 \sim -22.5)$ $(-22.5 \sim +22.5)$ $(+22.5 \sim +67.5)$